

Inleiding

Titel:

Naam: klas:

Partner: datum:

Onderzoeksvraag: **Wat is het verband tussen spanning en stroomsterkte bij een ohmse weerstand?**

uitvoering

Materiaal:

.....
.....
.....
.....
.....

Manier van werken:

.....
.....
.....
.....
.....

Beschrijving van de opstelling:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tekening van de opstelling



